# بسم الله الرحمن الرحيم

تمرین دهم ریزپردازنده بهار ۹۷

امیرحسین عباسی ۹۳۳۱۰۷۰

دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات




## ۱) چرا نمی توان یک لچ را به عنوان پورت ورودی و یک بافر را به عنوان پورت خروجی استفاده کرد؟

ما همیشه لچ را برای پورت خروجی و بافر را برای پورت ورودی استفاده میکنیم . از اهداف اتصال بافر بر سر راه این دستگاه ها مراقبت از مدار و تنظیم سطح ولتاژ میباشد. لازم است که در محل اتصال دستگاه ها اتصال اشتباه ولتاژ ها صورت نگیرد و ضمنا نیازی به نگهداری مقادیر خروجی در حافظه موقت نیست به همین خاطر از بافر استفاده میکنیم.


latchهمانند یک حافظه موقت عمل میکند و دیتا را در خود نگه میدارد. هنگامی که یک میکروکنترلر داده ای را در یکی از پورت های خروجی خود قرار میدهد این داده به واسطه لچ به همه دستگاه ها متصل میشود و تا زمان متصل بودن لچ به پاور اگر داده ی جدیدی رو لچ از طرف میکروکنترلر نوشته نشود داده معتبر خواهد بود و دستگاه ها میتوانند از آن استفاده کنند و میتوان تا زمان معتبر شدن مقدار خروجی میکروکنترلر از نوشته شدن مقدار داده بر خروجی لچ جلوگیری کرد اما از بافر که تنها یک اتصال لحظه ای بین ورودی و خروجی خود برقرار میکند چنین قابلیتی را ندارد که داده معتبر را در خود نگه دارد.
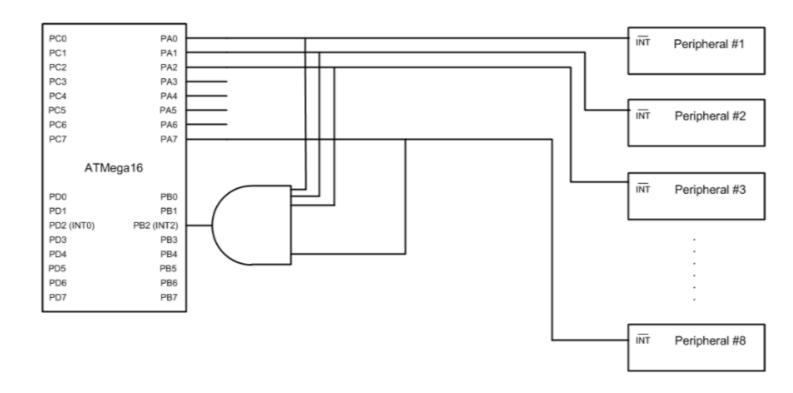
### ۲) چه راههایی را در عمل می توان برای رعایت اولویت گذاری برای وسایل متقاضی وقفه استفاده نمود؟

کار کلی ای که انجام میدهیم این است که بیت تقاضای وقفه همه وسایل را با هم ترکیب کنیم (OR یا AND) و آنها را تبدیل به یک خروجی کلی بکنیم و آن را به یک پورت میکرو وصل کنیم . اگر پورت ۱ شودیعنی وسیله ای تقاضای وقفه کرده و وارد روتین انجام وقفه میشویم . در روتین انجام وقفه بیت های پورتی که بیت تقاضای وقفه وسایل به آن متصل است را چک میکنیم تا ببینیم کدام یک از وسایل تقاضای وقفه کرده است .



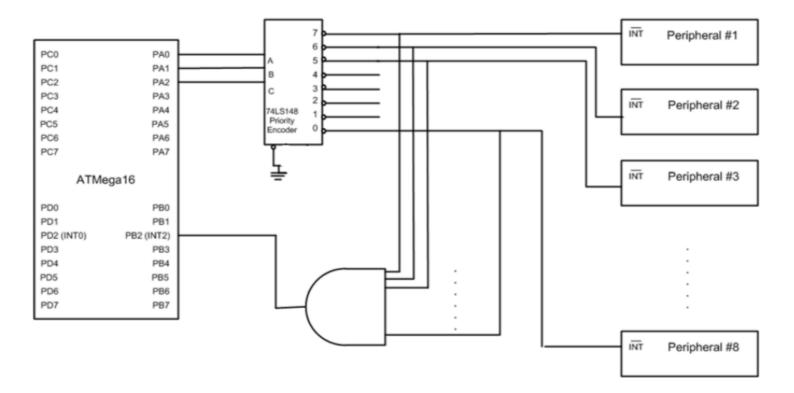حال اگر دو وسیله هم زمان تقاضای وقفه کرده باشند میتوان آن ها را شناسایی کرد و یکی یکی به انجام کارهای آن ها پرداخت .



راه اول برای اولویت گذاری ترتیب همین چک کردن بیت های پورت A میباشد .(همچنین میتوانیم وسایل را به ترتیب اولویت به پورت A وصل کنیم ) بیت تقاضای وقفه ی وسیله ای که برای ما اولویت بیشتری دارد را زودتر چک میکنیم و لذا روتین آن زودتر انجام میشود .

راه دوم استفاده از یک تراشه کدگذار اولویت گذار(prioroty encoder) مثل ۷۴۱۴۸ میباشد . مطابق با تصویر بالا وسایل را به ترتیب اولویت از بالا به پایین میگذاریم . چنانچه دو وسیله همزمان تقاضای وقفه بکنند انکودر وسیله با اولویت بیشتر را کدگذاری میکند و به سه بیت کم ارزش پورت A میدهد . در نتیجه وسیله با اولویت بیشتر زودتر سرویس داده میشود

# ٣) آيا اولويت دهي به تقاضاي سرويس وسايل جانبي در روش سركشي قابل انجام است؟

بله ، در روش سرکشی یک روتین سرکشی داریم که در آن از بالا به پایین بیت busy وسایل مختلف را چک میکنیم و در صورت صفر بودن آن روال وقفه آن وسیله را انجام میدهیم . میتوانیم بیت busy وسایل با اولویت بیشتر را زودتر چک کنیم تا در صورت درخواست همزمان در روتین زوتر به روتین آن وسیله برسد و لذا سرویس دهی آن زودتر انجام شود .


اما بهتر است در صورت نیاز به اولویت دادن به وسایل جانبی از روش مبتنی بر وقفه استفاده کنیم . در این صورت با کمک یک priority encoder میتوانیم به وقفه با اولویت بالاتر زودتر رسیدگی کنیم .

; Polling of 8 devices ; Busy Line of all 8 devices are connected to PB				
LOOP1:	SBIS RCALL SBIS	PINB, 0 FD PINB, 1 LP PINB, 2 DWP PINB, 3 PLOT PINB, 4 ADC PINB, 5 DAC PINB, 6 MOD PINB, 7 TERM LOOP1	; Skip next inst. if FD is not Ready ; Skip next inst. if LP is not Ready ; Skip next inst. if DWP is not Ready ; Skip next inst. if PLOT is not Ready ; Skip next inst. if ADC is not Ready ; Skip next inst. if DAC is not Ready ; Skip next inst. if DAC is not Ready ; Skip next inst. if MOD is not Ready ; Skip next inst. if TERM is not Ready ;	[1/3] [3] [1/3] [3] [1/3] [3] [1/3] [3] [1/3] [3] [1/3] [3] [1/3] [3] [1/3]

مثلا با استفاده از روتین بالا FD بیشترین اولویت و TERM کمترین اولویت را خواهد داشت .

۴) در صورت استفاده از میکروکنترلر ATMega16 چه اطلاعات مهمی از برنامه اصلی میبایست در بدو ورود به روتین وقفه حفظ و در هنگام خروج از آن بازیابی شود؟ ذخیره و بازیابی در کجا صورت میگیرد؟

قبل از ورود به وقفه مقدار PC در پشته حفظ میشود . سپس کنترل برنامه به ISR میرود ، روتین وقفه انجام میشود . هنگام خروج از وقفه مقدار PC از پشته بازیابی میشود . ذخیره و بازیابی در پشته انجام میشود.

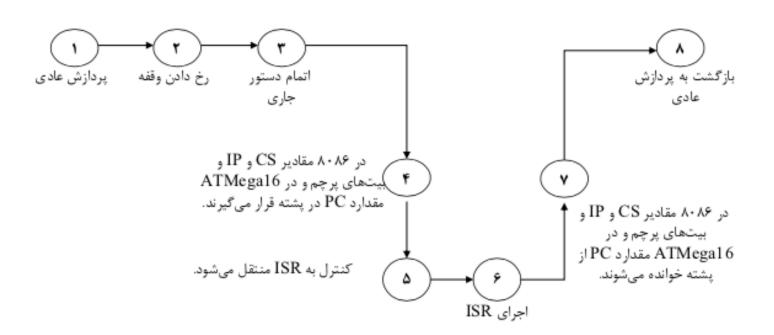

شكل ۱۷- فرآيند انجام شونده بعد از رخ دادن وقفه


#### ۵) اقدامات زیر را انجام دهید:

الف- یک درگاه ورودی (بافر 74LS244) و یک خروجی هشت بیتی (لچ 82C82) به نحو مناسب به میکروکنترلر ATMega16 متصل نمایید و دیکودینگ مورد نیاز برای فعال سازی هر دو را ارائه نمائید. از پورت A برای نقل و انتقال داده بین میکروکنترلر و درگاههای ورودی و خروجی و از بیتهای پورت B برای فعال سازی این درگاهها استفاده نمائید.

ب- درگاه ورودی را به ۸ کلید که هر کلید می تواند در وضعیت باز یا بسته قرار گیرد و درگاه خروجی را به یک پرینتر متصل نمائید. برنامه دریافت داده از درگاه متصل به پرینتر را بنویسید. برنامه را به گونهای بنویسید که زمانبندی مناسب در خواندن درگاه ورودی و نوشتن در درگاه خروجی مراعات گردد.

ج- چنانچه با بسته یا باز شدن یکی از کلیدها یک وقفه به میکروکنترلر اعمال شود، و پرینتر هم هر وقت آمادگی چاپ داده جدید دارد یک وقفه بدهد (خروجی وقفه active low)، مدار لازم برای اعمال وقفهها به ورودی وقفه INTO و تشخیص اینکه کدام وسیله (مجموعه کلیدها یا پرینتر) وقفه داده است را ارائه کنید.

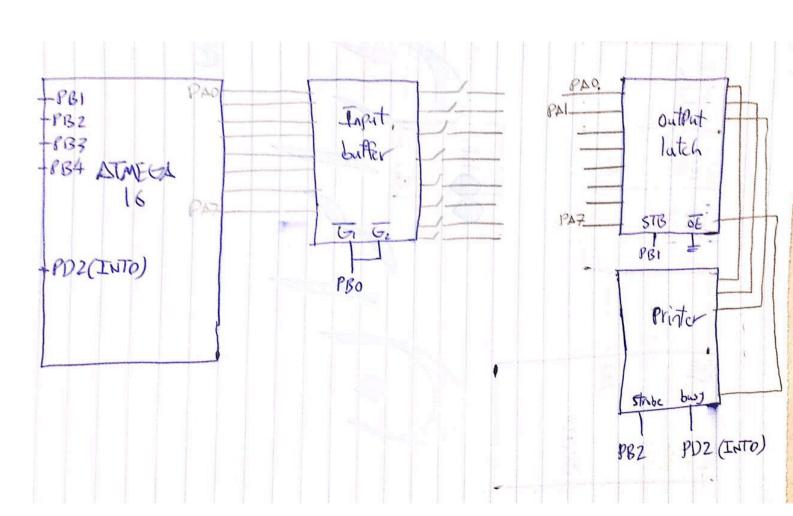د- برنامه روتین وقفه INT0 برای مدیریت وقفهها و سرویس دادن به مجموعه کلیدها (دریافت وضعیت کلیدها) و پرینتر (دادن وضعیت کلیدها برای چاپ) را بنویسید. فرض کنید وقفه مجموعه کلیدها دارای اولویت بیشتری است.



```
reset:
         cli
         ldi r16,0x00
        out DDRA ,r16 ;define PORT A as Input
        ldi r16,0xFF
        out DDRB, r16 ; define PORT B as Output
         ldi r16, (1 << ISC11 | 0 << ISC10)
         out MCUCR, r16
         ldi r16, (1 << INT0)
         out GICR, r16
        ldi r16,0x01
        out PORTB, r16
; PORT Addresss valid to Data Valid in PIN = tPHL + tPZL +
;1.5 \text{ clk} = 41\text{ns} + 30\text{ns} + 1.5(62.5)\text{ns} = 164.75
;164.75/62.5 = 2.636 so we need 3 clk
         nop
        nop
        nop
         sei
Loop:
        rjmp Loop
int0 isr:
; fist we check the keys because of high priority
          ldi r20,8 ;to count which button is pressed
          in r17, PINA
          cmp r17,0xff ; means no key was pressed
 ; so the interrupt is called because of printer
          breq printer
key find:
          call Delay20ms
          dec r20
          LSL r17 ; left shift the value of PIN
         BRCC key found
; if the carry bit cleared we've found it
          rjmp key find ; again left shift to find the key
key_found:
         mov r18, r20 ; the pressed key is in r18
```

```
ret
printer
; first we have to define PORT A as Output
        ldi r16,0xff
         out DDRA, r16
         ldi r16,0x02
         out PORTB , r16 ;output strobe High
         ldi r21,0x00 ; counter for number of characters
; give the number of pressed key to PORT A from r18
        out PORTA , r18
        CBI PORTB, 1 ;CP=0
        SBI PORTB, 1 ;CP=1
        CBI PORTB, 2 ; printer strobe Low
         ;500ns / 62.5 ns = 8 pulse clk
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        SBI PORTB, 2 ; printer strobe High
                   ;update the counter
         ;CP R21 , Number of values
         ;BRNE printer
         reti
```